# 🗱 Ficha Técnica – Válvula 6AY3

# Introdução

A 6AY3 é uma válvula retificadora de meia onda (half-wave rectifier) desenvolvida principalmente para fontes de alimentação de rádios e televisores que operam com filamentos em série.

Foi criada para fornecer corrente contínua estável em aparelhos sem transformador, convertendo diretamente a tensão da rede alternada em corrente contínua para os estágios de baixa tensão.

Sua estrutura simples — um único cátodo e uma placa — permitiu tamanho compacto e alta confiabilidade. É funcionalmente similar à 12AX3 e 35W4, mas projetada para tensão de aquecimento de 6,3 V, tornando-a compatível com equipamentos que usam válvulas de 6,3 V no filamento.

#### Estrutura Interna

- Tipo: Diodo retificador de potência.
- Elementos: Cátodo emissivo e placa retificadora única.
- Aquecimento indireto, com filamento isolado.
- Baixa resistência térmica e excelente durabilidade.

#### Características Gerais

Parâmetro Valor

Tipo Diodo retificador de meia onda

Aplicação típica Fonte de alimentação em rádios e TVs

Envoltório Miniatura de vidro (base Noval – 9

pinos)

Filamento Aquecimento indireto

Tensão de aquecimento (Uf) 6,3 V

Corrente de aquecimento (If) 0,6 A

Corrente contínua máxima (lo) 125 mA

Parâmetro	Valor
Corrente de pico por ciclo	450 mA
Tensão inversa máxima (PIV)	350 V
Tensão eficaz máxima da placa	250 V RMS
Queda de tensão direta (a 100 mA)	~25 V
Capacitância máxima do primeiro filtro	40 μF
Resistência série mínima recomendada	50 Ω
Base	B9A (Noval)

4 Dados Elétricos Detalhados		
Parâmetro	Condição	Valor
Corrente contínua máxima	Retificação de meia onda	125 mA
Corrente de pico máxima	Carga capacitiva	450 mA
Tensão inversa de pico	Entre placa e cátodo	350 V
Tensão de saída DC típica	190 V (com 250 V RMS no secundário)	
Capacitância de entrada recomendada	10 – 40 μF	
Tempo de aquecimento	~11 s	



Pino Conexão

1 Sem conexão

#### Pino Conexão

- 2 Filamento
- 3 Filamento
- 4 Placa
- 5 Sem conexão
- 6 Sem conexão
- 7 Cátodo
- 8 Sem conexão
- 9 Sem conexão

*Nota:* Filamento entre os pinos 2 e 3. A placa é o pino 4 e o cátodo o pino 7.

## Aplicações Típicas

- Retificação de meia onda em rádios AM/FM, televisores e aparelhos portáteis.
- Fontes simples em equipamentos de teste e medição.
- Projetos "All American Five" com série de 6,3 V.
- Pode substituir diretamente válvulas 6AX3 ou 6ZY3, com pequenas diferenças elétricas.

# Equivalentes e Substituições

Modelo Diferença / Observação

6AX3 Equivalente funcional direto

6ZY3 Equivalente elétrico aproximado

12AX3 Versão de 12,6 V no filamento

17AX3 Versão de 17 V

Modelo Diferença / Observação

35W4 Equivalente funcional com tap de filamento (não direta)

6AV3 Similar em corrente e queda de tensão

## ↑ Cuidados de Operação

- Evitar ligar diretamente a grandes capacitores (>  $40 \mu F$ ) no primeiro estágio do filtro.
- Sempre utilizar resistência série de limitação para reduzir corrente de pico.
- Garantir ventilação e evitar tensões inversas acima de 350 V.
- Esperar o aquecimento completo do filamento antes de aplicar tensão de placa (≈ 10 s).

## Curvas Características (descrição)

- Corrente direta × Tensão direta: curva exponencial; a 25 V de queda há
  ~100 mA.
- Corrente × Tensão inversa: corrente de fuga < 0,5 mA até 300 V inversos.</li>
- Curva de tensão de saída × corrente: linear até 120 mA, queda gradual após esse ponto.

# Observações Históricas

A 6AY3 foi produzida por fabricantes como RCA, Sylvania, GE e Westinghouse, sendo amplamente utilizada em televisores compactos e rádios portáteis de meados dos anos 1950.

Por sua confiabilidade, também serviu em fontes auxiliares de equipamentos de teste e pequenos amplificadores valvulados.

É uma das últimas válvulas retificadoras puras da série "6 V", antes da adoção de diodos de silício.